

Лабораторная работа 2	Группа 05	2023
Построение схем	Ратьков Андрей Игоревич	

1 Инструментарий, описание, ссылки

1.1 Инструментарий

1. Программа Logisim-evolution v3.8.0
2. Язык System Verilog (все программы на нём я запускал только с помощью команды `iverilog -g2012` (то есть, видимо, пользовался стандартом языка 2012))
3. Typst для написания отчёта ♥

1.2 Описание

Нужно собрать схему “Синхронный стек” на 5 ячеек, каждая хранит 4 бита информации. Можно делать pop, push, get. Нужно сначала смоделировать в logisim, а потом описать на verilog двумя способами — на транзисторах и без.

1.3 Ссылка на репозиторий и краткое изложение того, что я сделал

<https://github.com/skkv-mkn/mkn-comp-arch-2023-circuit-AndrewRatkov>

Я выполнял только задачи типа normal: logisim normal, stack_structural_normal, stack_behaviour_normal.

Далее, в главе 2 описано, как я делал схему в logisim, в главе 3 написано, как я писал структурную реализацию на System Verilog, в главе 4 чуть-чуть про поведенческую реализацию, в главе 5 — тестирование (всех реализаций).


2 Как вообще работает схема (сразу с описанием в logisim evolution)

2.1 Довольно очевидные вещи

 2.1.1 Подсхема D-trigger


Просто реализованный D-триггер. На входе он имеет 2 входа: C (синхронизация) и D (записываемый бит). Когда $C = 0$, ничего не происходит, D-триггер просто продолжает хранить значение, которое в него когда-то записали. Когда $C = 1$, D-триггер сохраняет значение, которое ему подали на входе D . В общем, это обычная ячейка памяти для

хранения 1 бита информации. Из них и будет состоять стек. Выход Q — сохранённый бит.



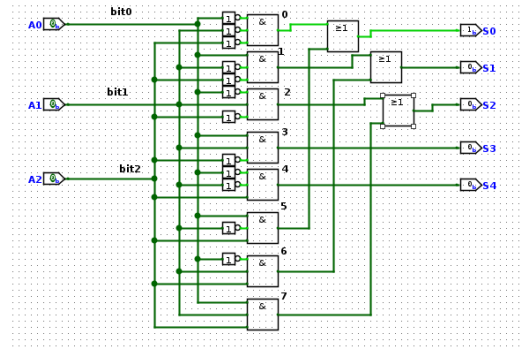
2.1.2 Подсхема ThreeToFive

Схема, которая на вход принимает три провода A_0, A_1, A_2 — закодированное число $\overline{A_2 A_1 A_0}_2$. Выводится число $\overline{A_2 A_1 A_0}_2$ по модулю 5 (то есть, если $\overline{A_2 A_1 A_0}_2 = j, j \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, то на выходе S_j будет 1, а на остальных 0)



 
2.1.3 Подсхема FiveToThree

Получает на вход 5 проводов S_0, S_1, \dots, S_4 . Подразумевается, ровно на одном из них 1, на остальных 0. На выходе 3 провода A_0, A_1, A_2 . Пусть $S_j = 1$. Тогда на A_0, A_1, A_2 значения будут такими, что $\overline{A_2 A_1 A_0}_2 = j$.



 
2.1.4 Подсхема ThreePusher

На входе имеет три входа — провода In_0, In_1, In_2 и Bool. На выходе — Out_0, Out_1, Out_2 . Когда Bool = 1, схема пропускает провода A_0, A_1, A_2 , то есть $Out_0 = In_0, Out_1 = In_1, Out_2 = In_2$. Иначе не пропускает — на каждом из выводов будет 0.



 2.1.5 Подсхема Comp10to1

Получает на вход 5 проводов $Bool_0, Bool_1, \dots, Bool_4$ и 5 проводов $Value_0, Value_1, \dots, Value_4$. Подразумевается, ровно на одном из первых пяти проводов 1, на остальных из первых пяти 0. На выходе есть единственный провод. Пусть 1 на каком-то проводе $Bool_j$. Тогда значение на выходе будет равно $Value_j$.




2.2 Более важные вещи

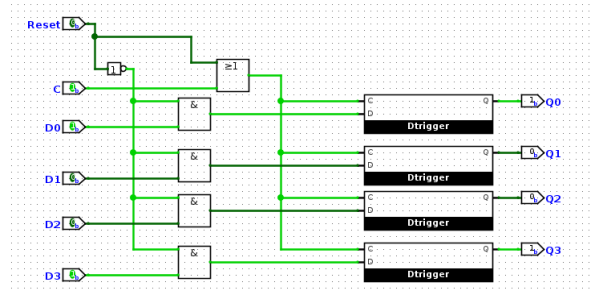2.2.1 Подсхема StackCell

Одна ячейка стека, хранящая 4 бита Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 в четырёх D-триггерах. Имеет вход Reset — когда его включают (т.е. его значение равно 1), внутри всё зануляется. Также имеет входы C — синхронизацию и D_0, D_1, D_2, D_3 — биты, которые мы можем захотеть записать. Если $C = 1$, значения D_0, D_1, D_2, D_3 записываются соответственно в 0, 1, 2 и 3 D-триггеры, иначе ничего не

происходит (что хранили, то и продолжаем хранить).



2.2.2 Подсхема MUX

Штука, которая читает биты из какой-то ячейки стека. На вход принимает следующие провода: A_0, A_1, A_2 — они кодируют номер ячейки, из которой будем читать ($\overline{A_2}A_1A_0 \bmod 5$) и D_0, D_1, \dots, D_{19} . D_0, D_1, D_2, D_3 — биты 0ой ячейки (от младшего к старшему), D_4, D_5, D_6, D_7 — биты 1ой ячейки (от младшего к старшему), и так далее, $D_{16}, D_{17}, D_{18}, D_{19}$ — биты 4ой ячейки (от младшего к старшему). С помощью ThreeToFive мы парсим A_0, A_1, A_2 в индекс ячейки, из которой будем читать (назовём его idx). Тогда в Q_0 мы запишем то, что лежит в $D_{4 \cdot idx + 0}$, в $Q_1 - D_{4 \cdot idx + 1}$, в $Q_2 - D_{4 \cdot idx + 2}$, в $Q_3 - D_{4 \cdot idx + 3}$.


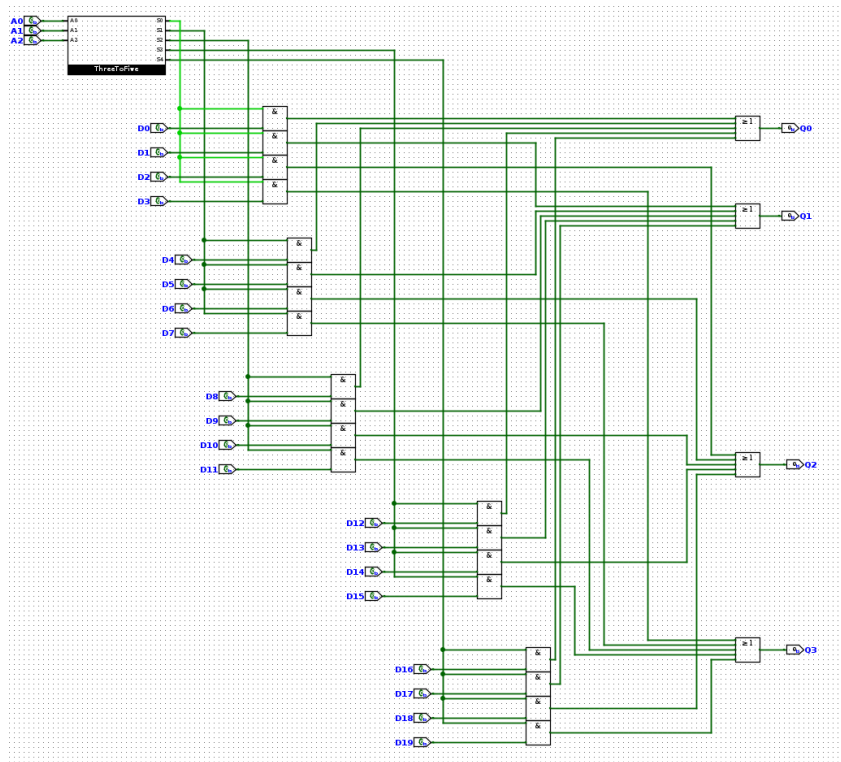


Figure 1: MUX

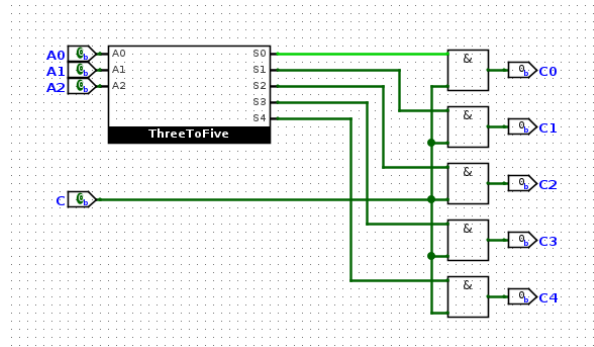2.2.3 Подсхема DEMUX

Иногда (а именно при push) нужно писать что-то в какую-то ячейку, когда синхронизация равна 1. У нас ячеек много и в каждую входит свой провод для синхронизации (см. StackCell). А поскольку мы будем записывать ровно в одну ячейку, нам нужно, чтобы входящий в неё провод синхронизации был 1, а в остальные 0.

Так вот, на вход у нас есть провода A_0, A_1, A_2 , кодирующие номер $(A_2A_1A_0_2 \bmod 5) \in \{0, \dots, 4\}$ ячейки, куда мы будем писать, и провод синхронизации C . Выходящие провода — C_0, \dots, C_4 — провода синхронизации для ячеек $0, \dots, 4$ соответственно. Они всегда все (кроме, ровно, одного, с номером $A_2A_1A_0_2 \bmod 5$, когда $C = 1$) равны 0.



2.2.4 Подсхема MEM

Входы A_0, A_1, A_2 — код ячейки, с которой мы работаем $(A_2A_1A_0_2 \bmod 5) \in \{0, \dots, 4\}$; R_W — читаем мы (0) или пишем (1); C — синхронизация, D_0, D_1, D_2, D_3 — биты (от младшего к старшему) которые мы можем захотеть записать в какую-нибудь ячейку, Reset — если это равно 1, то вся память очищается (заполняется нулями).

Выходы — Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 — содержимое ячейки, с которой мы работаем (если мы писали что-то в ячейку, то это равно D_0, D_1, D_2, D_3 , которые мы в неё записали).

Используется 5 подсхем StackCell (для пяти ячеек), DEMUX (чтобы, если мы записываем, то есть если $R_M = 1 \wedge C = 1$, значение 1 синхронизации попало только в нужную ячейку с номером $A_2A_1A_0_2$), MUX (для чтения)

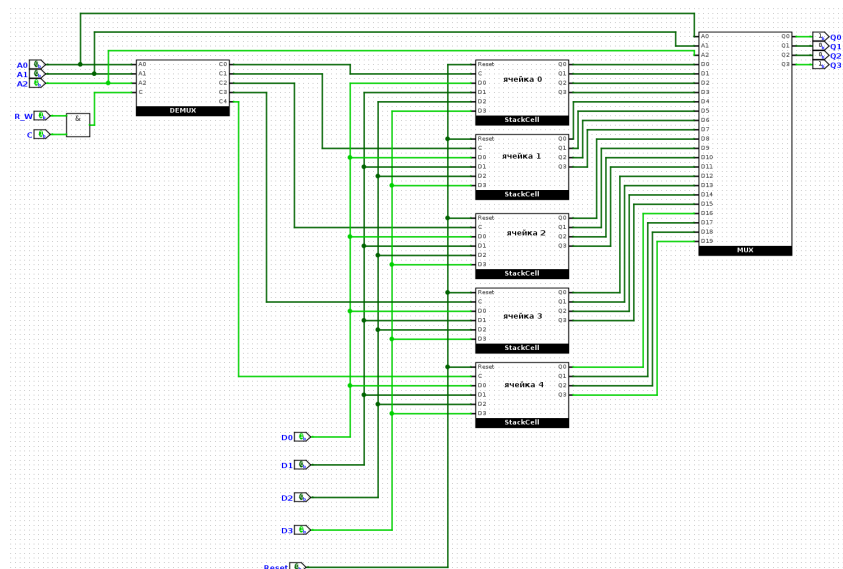


Figure 2: MEM

2.3 Арифметические вещи

Зачем вообще это нужно? Мы будем хранить указатель на ячейку **следующую** за верхней заполненной ячейкой стека. От нас могут попросить сделать pop или push — после этого надо соответственно уменьшить или увеличить значение указателя на 1 (по модулю 5). А ещё к нам может поступить запрос сделать $get(x)$. Тогда нужно вывести значение, которое лежит на в ячейке, которая на $x + 1 \pmod 5$ левее ячейки, на которую смотрит указатель.

2.3.1 Подсхема Plus1

Нам на вход поступают три провода A_0, A_1, A_2 , кодирующие число $A_2A_1A_0_2 \pmod 5$. На выводе даём три провода B_0, B_1, B_2 такие что число $B_2B_1B_0_2$ таково, что $B_2B_1B_0_2 = A_2A_1A_0_2 + 1 \pmod 5$. Это легко делается с помощью ThreeToFive и FiveToThree:

 


Figure 3: Plus1

2.3.2 Подсхема Minus1

Нам на вход поступают три провода A_0, A_1, A_2 , кодирующие число $\overline{A_2 A_1 A_0}_2 \pmod{5}$. На выходе даём три провода B_0, B_1, B_2 такие что число $\overline{B_2 B_1 B_0}_2$ таково, что $\overline{B_2 B_1 B_0}_2 = \overline{A_2 A_1 A_0}_2 - 1 \pmod{5}$. Это тоже легко делается с помощью ThreeToFive и FiveToThree:

 


Figure 4: Minus1

2.3.3 Подсхема MinusMod5

На вход даются два числа $\overline{A_2 A_1 A_0}_2$ и $\overline{B_2 B_1 B_0}_2$, закодированные в шести проводах $A_0, A_1, A_2, B_0, B_1, B_2$. Выводы R_0, R_1, R_2 таковы, что $\overline{R_2 R_1 R_0}_2$ — число от 0 до 4 такое что $\overline{R_2 R_1 R_0}_2 = \overline{A_2 A_1 A_0}_2 - \overline{B_2 B_1 B_0}_2 \pmod{5}$. Работает оно так: для начала помощью последовательного применения ThreeToFive и FiveToThree на проводах A_0, A_1, A_2 делается то же значение по модулю 5, только от 0 до 4 (если на них значение хотя бы 5, то просто вычитается 5). Значения на B_0, B_1, B_2 перекодировываются в число от 0 до 4 с помощью ThreeToFive. Далее, с помощью четырёх подсхем Minus1, мы умеем получать значения этого числа, уменьшенного на 0, 1, 2, 3 и 4. И ровно одно из этих значений нам надо вывести. Для этого используются три элемента Comp10to1 (Потому что у нас 3 бита выодных данных).

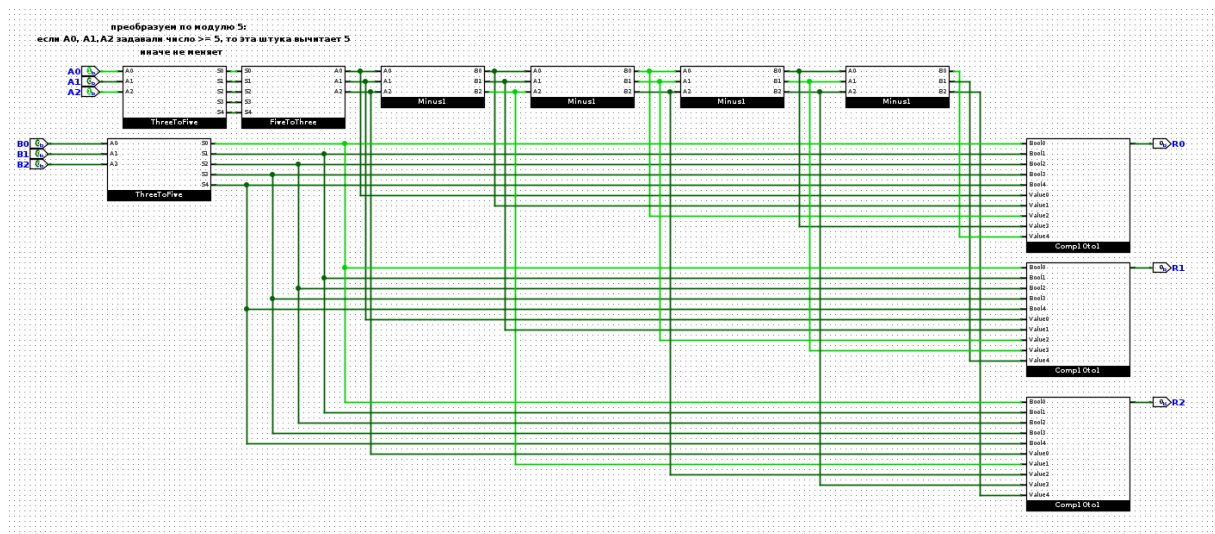


Figure 5: MinusMod5

2.3.4 Подсхема PointerModifier

Итак, у нас есть указатель. После того, как мы делаем pop, его значение должно уменьшаться по модулю 5, после того, как мы делаем push — увеличиваться по модулю 5, когда делаем pop или get — не меняться, а когда происходит reset, его значение будет становиться 0. Для того, чтобы менять значение указателя, нам нужна эта схема.

Тип изменения состояния задаётся через 2 входных провода inf1 и inf2:

inf1	0	0	1	1
inf2	0	1	0	1
тип изменения состояния	зануление	+	−	сохранение

Также на входе подаются три провода, A_0, A_1, A_2 кодирующие указатель. Выходы — B_0, B_1, B_2 — кодируют новое значение указателя ($B_2 B_1 B_0$). Выглядит эта схема так:

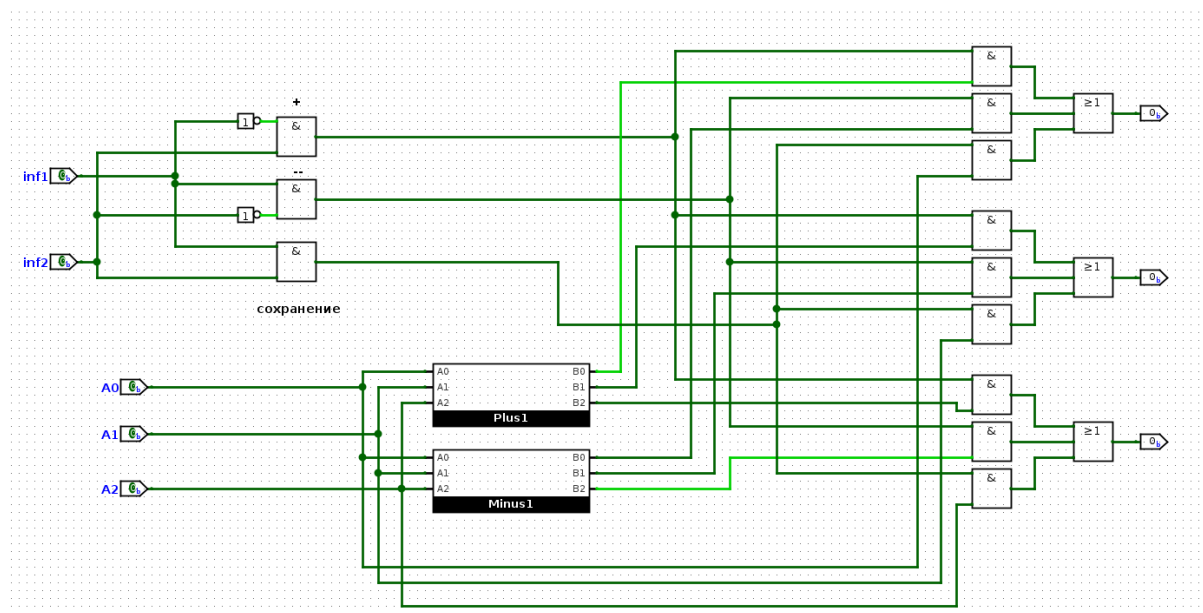


Figure 6: PointerModifier

2.3.5 Подсхема PointerManager

Подсхема, работающая с указателем. Она хранит его последнее сохранённое значение указателя (в правых трёх D-триггерах), исходя из него и поданных на вход параметров inf1 и inf2 генерирует новое значение (и когда синхронизация $C = 1$ записывает его в три левых D-триггера), когда синхронизация отключается ($C = 0$), новое значение перезаписывается в старое.

Итак, входы: inf1 и inf2 — кодируют, как будет меняться указатель (как в предыдущем пункте), C — синхронизация, reset. Когда reset = 1, состояние обнуляется (во все D-триггеры записываем 0).

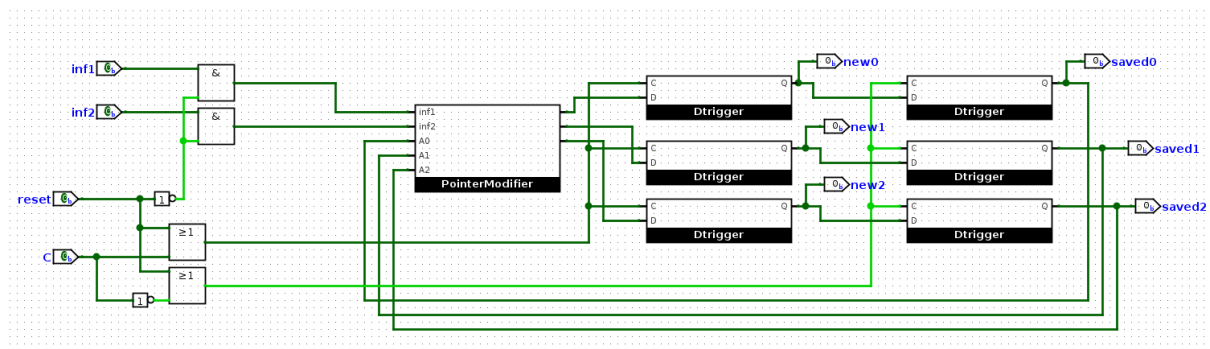


Figure 7: PointerManager


2.3.6 Подсхема OpToInf

На входе нам будут задавать какую-то операцию, закодированную двумя битами (назовём их Op0 и Op1).

Op0	0	1	0	1
Op1	0	0	1	1
Операция	pop (0)	push (1)	pop (2)	get (3)

Когда у нас pop или get, значение указателя надо сохранить (не менять) — то есть на вход в PointerManager нужно подать $\text{inf1} = 1, \text{inf2} = 1$. Когда у нас pop, значение указателя нужно будет уменьшить на 1 — то есть PointerManager получит на вход $\text{inf1} = 1, \text{inf2} = 0$. Когда у нас push значение указателя нужно будет увеличить на 1 — то есть PointerManager получит на вход $\text{inf1} = 0, \text{inf2} = 1$.

 
Когда у нас pop, значение указателя нужно будет уменьшить на 1 — то есть PointerManager получит на вход $\text{inf1} = 0, \text{inf2} = 1$. Когда у нас push, значение указателя нужно будет увеличить на 1 — то есть PointerManager получит на вход $\text{inf1} = 1, \text{inf2} = 0$.



2.4 Собираем всё, что сделали, в схему

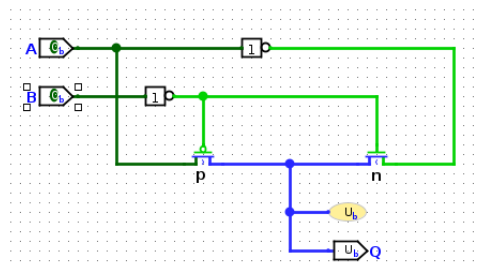2.4.1 Подсхема InAndOutHelper

Полезная штука, которая нам понадобится для входов-выходов. Она имеет два входа A и B и один выход Q. Когда $A = 0$, на выходе неизвестное (высокоимпедансное) значение. Когда $A = 1$, значение на выходе равно B. Состоит из двух отрицаний и транзисторов p-типа и n-типа.



2.4.2 Подсхема stack

Имеет следующие входы:

1. Op_0, Op_1 — они кодируют информацию об операции над стеком (см. выше)
2. Reset — для сигнала сброса: когда он равен 1, всё сбрасывается
3. C — синхронизация

4. G_0, G_1, G_2 — параметры для get: они задают номер ячейки $\overline{G_2 G_1 G_0}_2$ считая сверху от стека, которую мы и будем читать
5. D_0, D_1, D_2, D_3 — биты, которые мы можем захотеть положить на вершину стека

И выходы Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 — прочитанные биты, если он что-то читал.

Как оно работает?

Во-первых, Op_0 и Op_1 переводятся с помощью элемента $OpToInf$ в два провода, которые передаются в элемент $PointerManager$, чтобы он понимал, какие преобразования с указателем делать. Также в $PointerManager$ идут $Reset$ и C .


 


Figure 8: stack, верхняя часть

Из элемента $PointerManager$ выходят шесть проводов: 3 из них — сохранённое (текущее значение указателя), другие 3 — новое (которое отличается от сохранённого при $C = 1$, см. выше описание $PointerManager$).

Эта часть схемы определяет, какой тип операции задал нам пользователь.

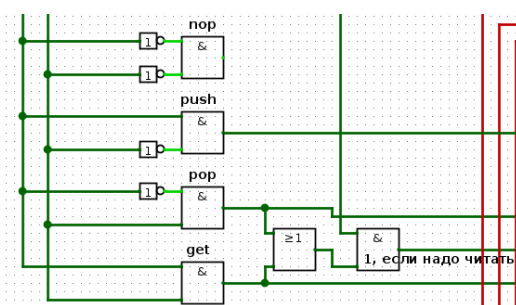Эта часть схемы определяет, какой тип операции задал нам пользователь (nop/push/pop/get). Если у нас pop/get, то нам нужно будет что-то прочитать при $C = 1$, поэтому у нас появляется соответствующий провод, идущий в правую часть схемы



Для get предусмотрены 3 входа G_0, G_1, G_2 . Когда пользователь запрашивает get (пусть $x = \overline{G_2 G_1 G_0}_2$), ему нужно получить, что лежит в x -ой ячейке с верху стека, то есть в ячейке $P - x - 1 \pmod{5}$, где P — ячейка, на которую указывает указатель. Чтобы понять номер ячейки, из которой нам надо читать, сделана вот эта часть схемы (тут красные провода, появляющиеся сверху, кодируют ячейку, на которую смотрит указатель):

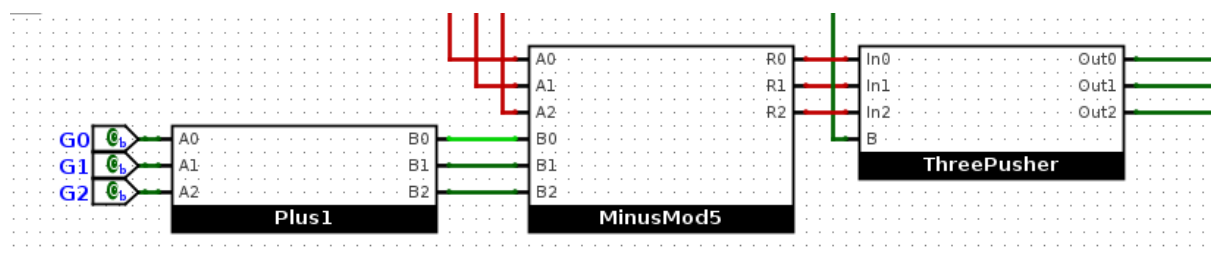


Figure 9: stack, нижняя часть, обработка адреса в get

Какой адрес ячейки нужно отправить в MEM? Ну, если у нас get, то тот, что описан только что выше. Когда pop — вообще ничего можно не отправлять, раз у нас нет операции. Когда push — сохранённое значение указателя (потому что оно, по определению, и указывает на ячейку, куда будем пушить). А вот когда у нас pop, в MEM нужно отправить **новое** значение указателя (то есть сохранённое минус 1) — это в точности адрес ячейки, из которой мы pop-аем.

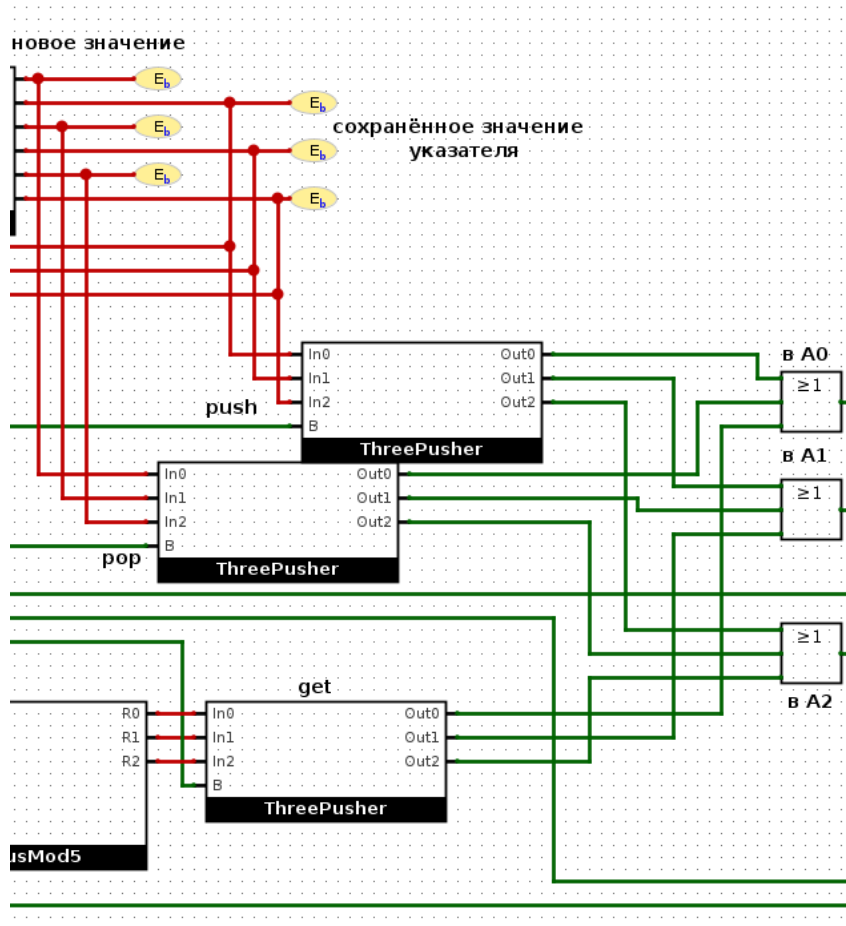


Figure 10: stack, получаем адрес ячейки, с которой работаем

Ну, и самая главная часть схемы — MEM и выходы.

В MEM входят адрес ячейки, из которой надо читать или писать, закодированный в проводах: A_0, A_1, A_2 . Так же входит булево значение R_W , пишем мы или читаем (описано ранее). Также есть вход для синхронизации C и $Reset$. И D_0, D_1, D_2, D_3 — то, что мы кладём в ячейку (если пушаем). Выходы из MEM нам не всегда нужно выводить пользователю, а только при pop и get . Поэтому в выходы схемы Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 что-то пойдёт, только когда мы что-то читаем. Для этого нужны 4 подсхемы $InAndOutHelper$.

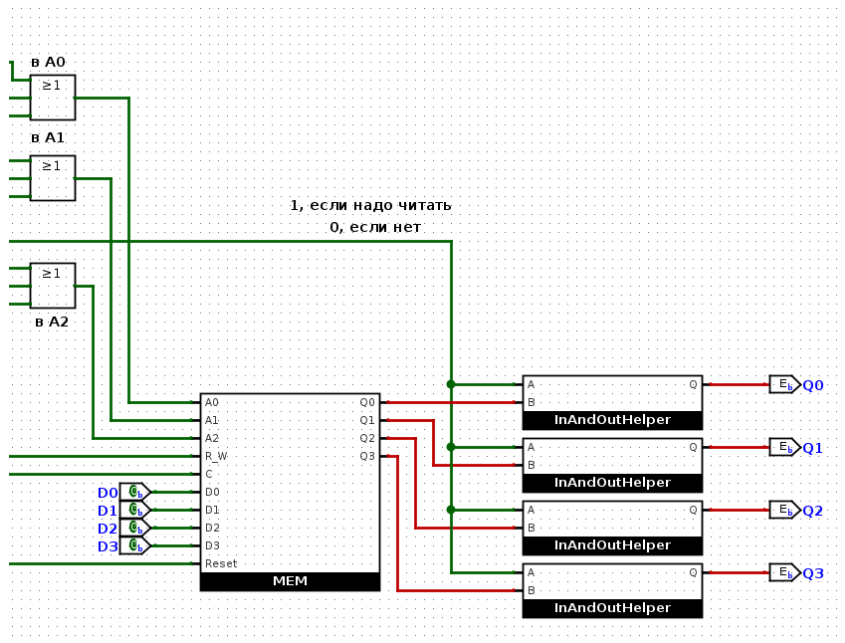


Figure 11: stack, MEM и выход

Всё, схему stack описали! 🧑

2.4.3 Схема main

Просто к схеме stack присобачиваем 🧑 входы и входы-выходы:


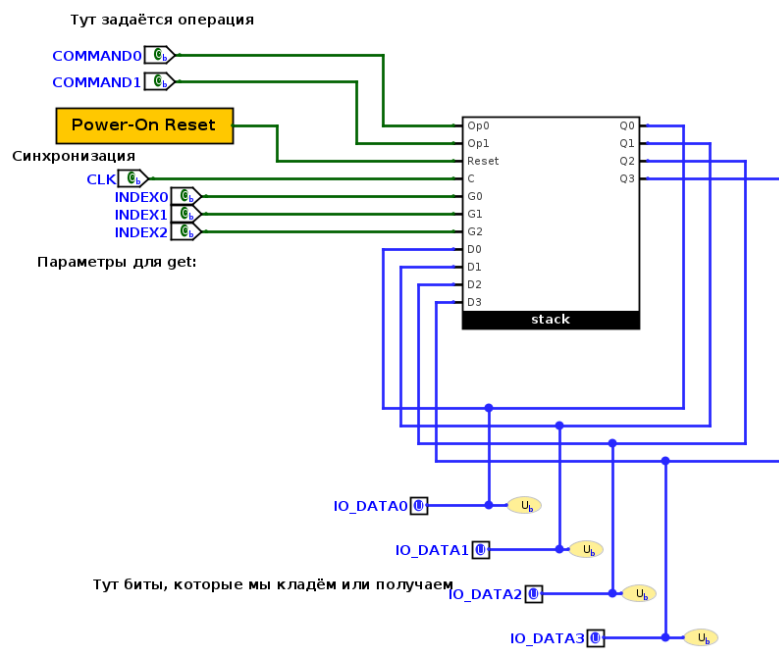


Figure 12: main

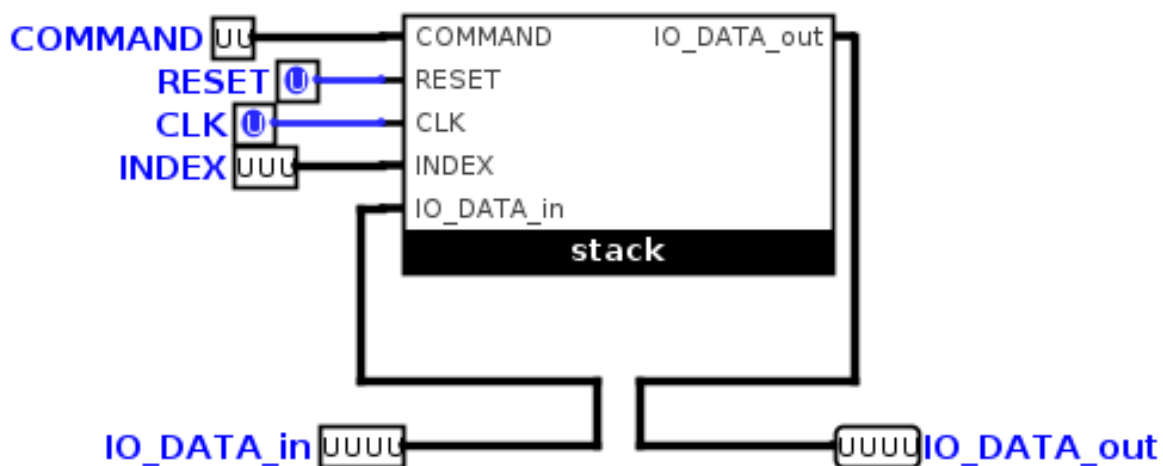2.5 Важное замечание

Я поменял входы и выходы в схеме, чтобы они выглядели как в шаблоне. Тестирование— в главе 5. В итоге main выглядит так:



3 Пишем на языке SystemVerilog структурную модель стека (stack_structural)

Как и в предыдущей главе, будем сначала реализовывать какие-то базовые штуки, из которых постепенно будем строить всю схему. Каждую штуку я проверял на каких-то тестах, результаты работы модуля на соответствующих ему тестах я писал в табличку, когда мне было не лень (если, конечно, модуль не совсем очевиный и для него мало тестов). А вообще к каждой подсхеме (модулю) я писал свои тесты, иногда перебирая всевозможные случаи (если их немного).

Где-то, где мне хотелось, я вставлял код. Но это скучно, монотонно, и, кажется, бесполезно, поэтому этого немного (это было просто тупое перефигачивание схемы из logisim в verilog).

3.1 Довольно очевидные вещи

3.1.1 D-trigger

```
module DTrigger(input wire C, D, output wire Q);
    wire w1, w2, notQ, notD;
    not ND(notD, D);

    and IN1(w1, C, notD);
    and IN2(w2, C, D);
    nor NOR1(notQ, Q, w2);
    nor NOR2(Q, notQ, w1);
endmodule
```

Команды в тесте идут слева направо:

C	0	1	1	0	0	1	1
D	0	0	1	1	0	0	1
Q	x	0	1	1	1	0	1

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_DTrigger.

3.1.2 ThreeToFive

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_ThreeToFive. Там перебраны всевозможные входные данные.

3.1.3 FiveToThree

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_FiveToThree. Там перебраны всевозможные входные данные.

3.1.4 ThreePusher

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_Three_pusher. Там перебраны всевозможные входные данные.

3.1.5 Comp10to1

```
module Comp10to1(input wire B0, B1, B2, B3, B4, V0, V1, V2, V3, V4, output wire OUT);
    wire[4:0] PUSH;
    and PV0(PUSH[0], B0, V0);
    and PV1(PUSH[1], B1, V1);
    and PV2(PUSH[2], B2, V2);
    and PV3(PUSH[3], B3, V3);
    and PV4(PUSH[4], B4, V4);
    or out(OUT, PUSH[0], PUSH[1], PUSH[2], PUSH[3], PUSH[4]);
endmodule
```

Вот пример работы на каких-то входных данных:

B0	B1	B2	B3	B4	V0	V1	V2	V3	V4	OUT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_Comp10to1.

3.2 Более важные вещи

3.2.1 StackCell

```
module StackCell(input wire R, C, D0, D1, D2, D3, output wire Q0, Q1, Q2, Q3);
    wire notR; not nr(notR, R);
    wire RorC; or r_or_c(RorC, R, C);
    wire D0andNR; and AND0(D0andNR, D0, notR);
    wire D1andNR; and AND1(D1andNR, D1, notR);
    wire D2andNR; and AND2(D2andNR, D2, notR);
    wire D3andNR; and AND3(D3andNR, D3, notR);
    DTrigger d_tr0(.C(RorC), .D(D0andNR), .Q(Q0));
    DTrigger d_tr1(.C(RorC), .D(D1andNR), .Q(Q1));
    DTrigger d_tr2(.C(RorC), .D(D2andNR), .Q(Q2));
    DTrigger d_tr3(.C(RorC), .D(D3andNR), .Q(Q3));
endmodule
```

Команды в тесте идут сверху вниз

R	C	D0	D1	D2	D3	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_StackCell.

3.2.2 MUX

Да, эта штука, написанная не самым удобным способом (☹️) работает. Она получает на входе 20 ячеек D_0, \dots, D_{19} , соответствующих 5 4-битным ячейкам памяти стека и A_2, A_1, A_0 , кодирующие адрес ячейки стека, из которой мы читаем.

Вот тест:

Пускай у нас

$D_0 = 0; D_1 = 1; D_2 = 1; D_3 = 0;$
 $D_4 = 1; D_5 = 1; D_6 = 0; D_7 = 0;$
 $D_8 = 0; D_9 = 0; D_{10} = 1; D_{11} = 1;$
 $D_{12} = 1; D_{13} = 0; D_{14} = 0; D_{15} = 1;$
 $D_{16} = 1; D_{17} = 0; D_{18} = 1; D_{19} = 1;$

Тогда при таких вводах A_2, A_1, A_0 у нас такие выходы Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 :

A_2, A_1, A_0	Q_0, Q_1, Q_2, Q_3	A_2, A_1, A_0	Q_0, Q_1, Q_2, Q_3
0 0 0	0 1 1 0	1 0 0	1 0 1 1
0 0 1	1 1 0 0	1 0 1	0 1 1 0
0 1 0	0 0 1 1	1 1 0	1 1 0 0
0 1 1	1 0 0 1	1 1 1	0 0 1 1

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_MUX.

3.2.3 DEMUX

Полностью тестируется на всех входных данных в модуле test_DEMUX

3.2.4 MEM

Собирается из DEMUX, 5 ячеек StackCell и MUX.

```

module MEM(input wire A0, A1, A2, R_W, C, RESET,
            D0, D1, D2, D3,
            output wire Q0, Q1, Q2, Q3);
    wire C0, C1, C2, C3, C4;
    wire W0, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10,
          W11, W12, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19;
    wire RWandC; and make_RWandC(RWandC, R_W, C);
    Demux dmx(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2), .C(RWandC),
              .C0(C0), .C1(C1), .C2(C2), .C3(C3), .C4(C4));
    StackCell cell0(.R(RESET), .C(C0), .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3),
                   .Q0(W0), .Q1(W1), .Q2(W2), .Q3(W3));
    StackCell cell1(.R(RESET), .C(C1), .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3),
                   .Q0(W4), .Q1(W5), .Q2(W6), .Q3(W7));
    StackCell cell2(.R(RESET), .C(C2), .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3),

```

```

        .Q0(W8), .Q1(W9), .Q2(W10), .Q3(W11));
StackCell cell3(.R(RESET), .C(C3), .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3),
        .Q0(W12), .Q1(W13), .Q2(W14), .Q3(W15));
StackCell cell4(.R(RESET), .C(C4), .D0(D0), .D1(D1), .D2(D2), .D3(D3),
        .Q0(W16), .Q1(W17), .Q2(W18), .Q3(W19));
MUX mx(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2),
        .D0(W0), .D1(W1), .D2(W2), .D3(W3),
        .D4(W4), .D5(W5), .D6(W6), .D7(W7),
        .D8(W8), .D9(W9), .D10(W10), .D11(W11),
        .D12(W12), .D13(W13), .D14(W14), .D15(W15),
        .D16(W16), .D17(W17), .D18(W18), .D19(W19),
        .Q0(Q0), .Q1(Q1), .Q2(Q2), .Q3(Q3));
endmodule

```

Модуль с тестами для этой подсхемы называется test_MEM.

3.3 Арифметические вещи

3.3.1 Plus1

```

module Plus1(input wire A0, A1, A2, output wire B0, B1, B2);
    wire S0, S1, S2, S3, S4;
    ThreeToFive ttf(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2),
        .S0(S0), .S1(S1), .S2(S2), .S3(S3), .S4(S4));
    FiveToThree fft(.S0(S4), .S1(S0), .S2(S1), .S3(S2), .S4(S3),
        .A0(B0), .A1(B1), .A2(B2));
endmodule : Plus1

```

Напомним, что число $\overline{B_2 B_1 B_0}_2$ таково, что $\overline{B_2 B_1 B_0}_2 = (\overline{A_2 A_1 A_0}_2 + 1) \bmod 5$, $\overline{B_2 B_1 B_0}_2 \in \{0, \dots, 4\}$.

Вот пример работы на **всех** тестовых входных данных для этого модуля:

A0	A1	A2	B0	B1	B2	A2	A1	A0	B2	B1	B0
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1

Этот модуль тестируется на всех входных данных в модуле test_Plus1

3.3.2 Minus1

```

module Minus1(input wire A0, A1, A2, output wire B0, B1, B2);
    wire S0, S1, S2, S3, S4;
    ThreeToFive ttf(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2),
        .S0(S0), .S1(S1), .S2(S2), .S3(S3), .S4(S4));
    FiveToThree fft(.S0(S1), .S1(S2), .S2(S3), .S3(S4), .S4(S0),
        .A0(B0), .A1(B1), .A2(B2));
endmodule : Minus1

```

Напомним, что число $\overline{B_2 B_1 B_0}_2$ таково, что $\overline{B_2 B_1 B_0}_2 = (\overline{A_2 A_1 A_0}_2 - 1) \bmod 5$, $\overline{B_2 B_1 B_0}_2 \in \{0, \dots, 4\}$.

Вот пример работы на **всех** тестовых входных данных для этого модуля:

A0	A1	A2	B0	B1	B2	A2	A1	A0	B2	B1	B0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1

Этот модуль тестируется на всех входных данных в модуле test_Minus1

3.3.3 MinusMod5

Как и обычно, перефигачиваем схему из logisim в verilog.

```
module MinusMod5(input wire A0, A1, A2, B0, B1, B2, output wire R0, R1, R2);
    wire X00, X01, X02; // A2A1A0 mod 5
    wire T0, T1, T2, T3, T4; // промежуточные провода для этого
    ThreeToFive ttf1(.A0(A0), .A1(A1), .A2(A2),
                     .S0(T0), .S1(T1), .S2(T2), .S3(T3), .S4(T4));
    FiveToThree fft1(.A0(X00), .A1(X01), .A2(X02),
                     .S0(T0), .S1(T1), .S2(T2), .S3(T3), .S4(T4));
    wire X10, X11, X12; // A2A1A0 - 1 mod 5
    wire X20, X21, X22; // A2A1A0 - 2 mod 5
    wire X30, X31, X32; // A2A1A0 - 3 mod 5
    wire X40, X41, X42; // A2A1A0 - 4 mod 5
    Minus1 m0(.A0(X00), .A1(X01), .A2(X02), .B0(X10), .B1(X11), .B2(X12));
    Minus1 m1(.A0(X10), .A1(X11), .A2(X12), .B0(X20), .B1(X21), .B2(X22));
    Minus1 m2(.A0(X20), .A1(X21), .A2(X22), .B0(X30), .B1(X31), .B2(X32));
    Minus1 m3(.A0(X30), .A1(X31), .A2(X32), .B0(X40), .B1(X41), .B2(X42));

    wire S0, S1, S2, S3, S4;
    ThreeToFive ttf2(.A0(B0), .A1(B1), .A2(B2),
                     .S0(S0), .S1(S1), .S2(S2), .S3(S3), .S4(S4));

    Compl0to1 c0(.B0(S0), .B1(S1), .B2(S2), .B3(S3), .B4(S4),
                 .V0(X00), .V1(X10), .V2(X20), .V3(X30), .V4(X40), .OUT(R0));
    Compl0to1 c1(.B0(S0), .B1(S1), .B2(S2), .B3(S3), .B4(S4),
                 .V0(X01), .V1(X11), .V2(X21), .V3(X31), .V4(X41), .OUT(R1));
    Compl0to1 c2(.B0(S0), .B1(S1), .B2(S2), .B3(S3), .B4(S4),
                 .V0(X02), .V1(X12), .V2(X22), .V3(X32), .V4(X42), .OUT(R2));
endmodule : MinusMod5
```

В тестах есть модуль test_MinusMod5, в нём перебираются **всевозможные** значения уменьшаемого и вычитаемого и проверяется на правильность результат работы MinusMod5.

3.3.4 PointerModifier

Написано в модуле PointerModifier Полностью тестируется на тесте test_PointerModifier

3.3.5 PointerManager

Написано в модуле PointerManager Полностью тестируется на тесте test_PointerManager

3.4 Собираем всё, что сделали в схему

3.4.1 InAndOutHelper

Написано в модуле InAndOutHelper Полностью тестируется на тесте test_InAndOutHelper

3.4.2 Stack

Написано в модуле Stack. Он принимает на входе значение операции в проводах Op0 и Op1, RESET, C (синхронизацию), индекс ячейки для get в [2:0]G, биты, которые нужно класть в [3:0]D, и имеет выходы ANS0, ANS1, ANS2, ANS3.

3.4.3 Главный модуль — stack_structural

Просто stack, к которому подключили входы и выходы с правильными названиями. Тестируется в модуле stack_structural_tb.

4 Пишем на языке SystemVerilog поведенческую модель стека (stack_behaviour)

Я реализовал всё в одном модуле Stack (в нём входы и выходы идейно такие же, как и в stack_behaviour_normal), и потом этот модуль правильно подключил в модуле stack_behaviour_normal. Тесты для этого никак не поменялись, почти.

5 Тестирование

Для начала я покажу, как устроено тестирование в stack_structural_tb.sv (stack_behaviour_tb.sv – аналогично). Для начала, тестирование главного модуля (стека в целом) Там происходит следующее.

Сначала делается RESET: в стеке станет [0, 0, 0, 0, 0], указатель на 0

Далее пушаются последовательно 4, 15, 2, в стеке станет [4, 15, 2, 0, 0], указатель на 3

Далее делают 2 раза pop, в стеке станет [4, 15, 2, 0, 0], указатель на 1

Далее делается push 10, 3, 9, 8, в стеке станет [4, 10, 3, 9, 8], указатель на 0

Далее делается push 1, 0, 5, в стеке станет [1, 0, 5, 9, 8], указатель на 3.

Далее делается RESET, после этого в стеке станет [0, 0, 0, 0, 0]

Далее делают pop, в стеке по-прежнему [0, 0, 0, 0, 0].

Далее делают push 4, в стеке станет [4, 0, 0, 0, 0]

Более подробное в комментариях к тесту. При запуске теста он пишет, что собственно, происходит:

DEBUG MAIN

1)Делаем RESET

Проверим, что везде лежат нули:

get 0: 0000 (0)

get 1: 0000 (0)

get 2: 0000 (0)

get 3: 0000 (0)

get 4: 0000 (0)

get 5: 0000 (0)

get 6: 0000 (0)

get 7: 0000 (0)

2)Давайте теперь запускаем что-то: (4; 15; 2)

PUSHED 0100 (4)

PUSHED 1111 (15)

PUSHED 0010 (2)

И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:

get 0: 0010 (2)

get 1: 1111 (15)

get 2: 0100 (4)

get 3: 0000 (0)

get 4: 0000 (0)

get 5: 0010 (2)

```

get 6: 1111 (15)
get 7: 0100 ( 4)
3)Сделаем два раза pop
POPPED 0010 ( 2)
POPPED 1111 (15)
И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:
get 0: 0100 ( 4)
get 1: 0000 ( 0)
get 2: 0000 ( 0)
get 3: 0010 ( 2)
get 4: 1111 (15)
get 5: 0100 ( 4)
get 6: 0000 ( 0)
get 7: 0000 ( 0)
4)Давайте снова запускаем что-то: (10, 3, 9, 8)
PUSHED 1010 (10)
PUSHED 0011 ( 3)
PUSHED 1001 ( 9)
PUSHED 1000 ( 8)
И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:
get 0: 1000 ( 8)
get 1: 1001 ( 9)
get 2: 0011 ( 3)
get 3: 1010 (10)
get 4: 0100 ( 4)
get 5: 1000 ( 8)
get 6: 1001 ( 9)
get 7: 0011 ( 3)
5)И ещё раз запускаем что-то, чтобы случился переход по циклу и перезапись: (1, 0, 5)
PUSHED 0001 ( 1)
PUSHED 0000 ( 0)
PUSHED 0101 ( 5)
И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:
get 0: 0101 ( 5)
get 1: 0000 ( 0)
get 2: 0001 ( 1)
get 3: 1000 ( 8)
get 4: 1001 ( 9)
get 5: 0101 ( 5)
get 6: 0000 ( 0)
get 7: 0001 ( 1)
6)Снова делаем RESET
Проверим, что везде лежат нули:
get 0: 0000 ( 0)
get 1: 0000 ( 0)
get 2: 0000 ( 0)
get 3: 0000 ( 0)
get 4: 0000 ( 0)
get 5: 0000 ( 0)
get 6: 0000 ( 0)
get 7: 0000 ( 0)
7)Попробуем сделать pop
POPPED 0000 ( 0)
И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:
get 0: 0000 ( 0)
get 1: 0000 ( 0)

```

```

get 2: 0000 ( 0)
get 3: 0000 ( 0)
get 4: 0000 ( 0)
get 5: 0000 ( 0)
get 6: 0000 ( 0)
get 7: 0000 ( 0)
8)Давайте снова запускаем что-то: (4)
PUSHED 0100 ( 4)
И снова проверим, что у нас там лежит в стеке:
get 0: 0100 ( 4)
get 1: 0000 ( 0)
get 2: 0000 ( 0)
get 3: 0000 ( 0)
get 4: 0000 ( 0)
get 5: 0100 ( 4)
get 6: 0000 ( 0)
get 7: 0000 ( 0)

```

Теперь, как правильно тестировать программу. Вверху файла `stack_structural.sv` (7 строка), написано: `bit test_main = 1;`. Когда это значение 1, то у нас тестируется только главный модуль и выводится то, что написано несколько строк выше. Если это значение поменять на 0, то будут тестироваться все остальные модули. Если модуль протестирован успешно, программа пишет “No errors in [название модуля]!” (еще бывает в скобочках `FULL_CHECK`, если перебирались всевозможные входные данные к тесту).

То есть, у меня оно выводит (когда нет ошибок) такое:

```



No errors in OpToInf! [FULL CHECK]
No errors in InAndOutHelper! [FULL CHECK]
No errors in FiveToThree! [FULL CHECK]
No errors in Compl0to1!
No errors in D-trigger!
No errors in ThreeToFive! [FULL CHECK]
No errors in MUX!
No errors in Minus1! [FULL CHECK]
No errors in Plus1! [FULL CHECK]
No errors in StackCell!
No errors in DEMUX! [FULL CHECK]
No errors in ThreePusher! [FULL CHECK]
No errors in MEM!
No errors in Pointer Modifier! [FULL CHECK]
No errors in minusMod5! [FULL CHECK]
No errors in PointerManager!
No errors in Stack!

```




Также есть флаги для дебага подсхем `main` и `stack` (`need_to_debug_MEM` и `need_to_debug_stack`). Если сделать их равными 1, то будет выводиться подробный дебаг при тестировании этих модулей (использовалось для локального дебага).

Теперь тестирование в `logisim`. (Те же самые действия в упрощённом (в смысле их меньше) формате).


 
 
В начале делаем RESET (первая картинка — то, что было в начале, вторая — то, что после RESET (с виду то же самое).)



 
 
 
Пушаем 4 (скрины с переключением синхронизации):





 
 
 
Пушаем 15 (скрины с переключением синхронизации):



   
Пушаем 2 (скрины с переключением синхронизации):



    
 
Посмотрим, что нам выведет get(0), get(1), ..., get(4):





Дважды делаем pop:

 

  
Посмотрим, что нам выведет
get(0), get(1), ..., get(4):




Делаем push 10,3,9,8.

 
 


 Посмотрим, что нам выведет
get(0), get(1), ..., get(4):




 

 
 
Запускаем 1 (случится переход по циклу) и сделаем get(0), ..., get(4).



Сделаем NOP и RESET:

 

  Посмотрим, что нам выведет get(0), get(1), ..., get(4):



Кажется, на этом всё. Я благодарен читателю, за то, что он добрался до этого места и извиняюсь за качество этой работы (а особенно некоторых модулей в stack_structural).

